

Nama = Chandika Aulia C S


NIM = L200180097

Kelas = D

Tugas.

$$F = (AB)(A'B+C')$$

Gambar kombinasi gerbang logika

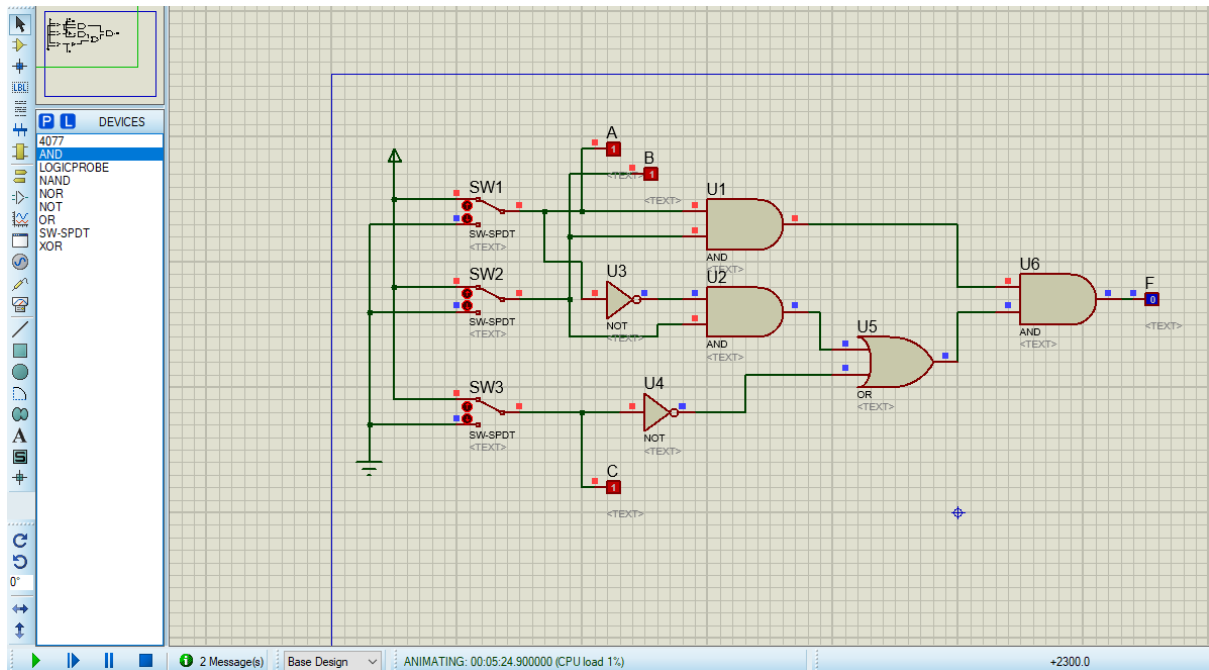

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0